

CPSC 2610

Lab Assignment 5

Quoc Ho ID: 001200151

1.

a.

Inputs				Outputs			
E	A	B	C	X	Y	Z	S
0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	1	0	1	1	0	0
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1	1	0
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	x	x	x	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1

b.

$$X = \Sigma m(2, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15)$$

$$= E'A'BC' + E'AB'C' + E'AB'C + E'ABC' + EAB'C' + EAB'C + EABC' + EABC$$

$$Y = \Sigma m(1, 2, 3, 5, 10, 11, 14, 15)$$

$$= E'A'B'C + E'A'BC' + E'A'BC + E'AB'C + EA'BC' + EA'BC + EABC' + EABC$$

$$Z = \Sigma m(0, 1, 4, 5, 9, 11, 13, 15)$$

$$= E'A'B'C' + E'A'B'C + E'AB'C' + E'AB'C + EA'B'C + EA'BC + EAB'C + EABC$$

$$S = \Sigma m(7, 15)$$

$$= E'ABC + EABC$$

c.

$$X = \Sigma m(2, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15)$$

	B'		B		
E'	m0	m1	m3	m2 1	A'
	m4 1	m5 1	m7 x	m6 1	A
E	m12 1	m13 1	m15 1	m14 1	A'
	m8	m9	m11	m10	
	C'		C	C'	

$$X = A + E'BC'$$

$$Y = \Sigma m(1, 2, 3, 5, 10, 11, 14, 15)$$

	B'		B		
E'	m0	m1 1	m3 1	m2 1	A'
	m4	m5 1	m7 X	m6	A
E	m12	m13	m15 1	m14 1	A'
	m8	m9	m11 1	m10 1	A'
	C'		C	C'	


$$Y = E'C + EB + A'B$$

$$Z = \Sigma m(0, 1, 4, 5, 9, 11, 13, 15)$$

	B'		B		
E'	m0 1	m1 1	m3	m2	A'
	m4 1	m5 1	m7 X	m6	A
E	m12	m13 1	m15 1	m14	A'
	m8	m9 1	m11 1	m10	A'
	C'	C	C'		


$$Z = E'B' + EC$$

$$S = \sum m(7, 15)$$

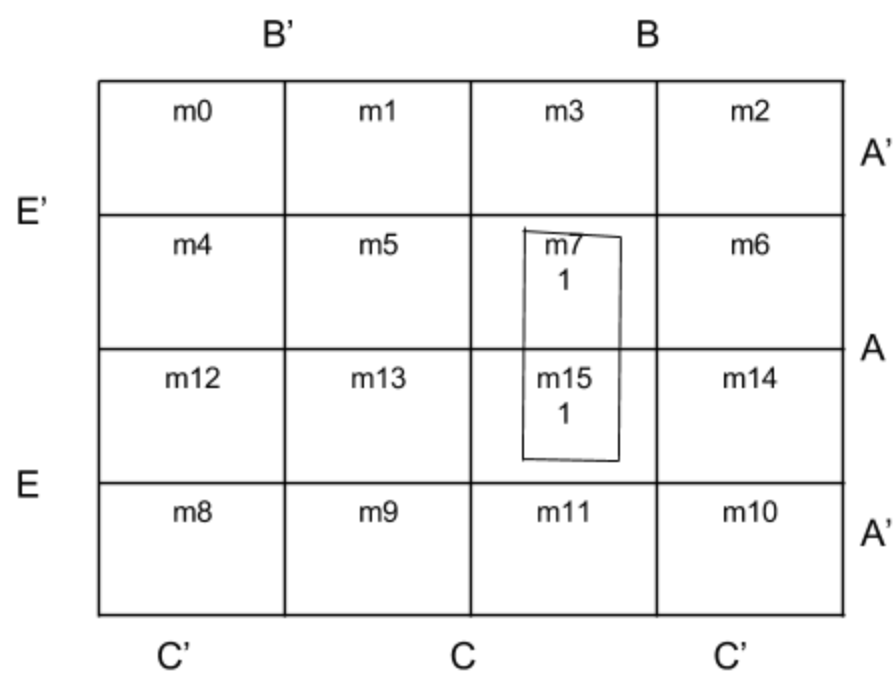


$$S = ABC$$

d.


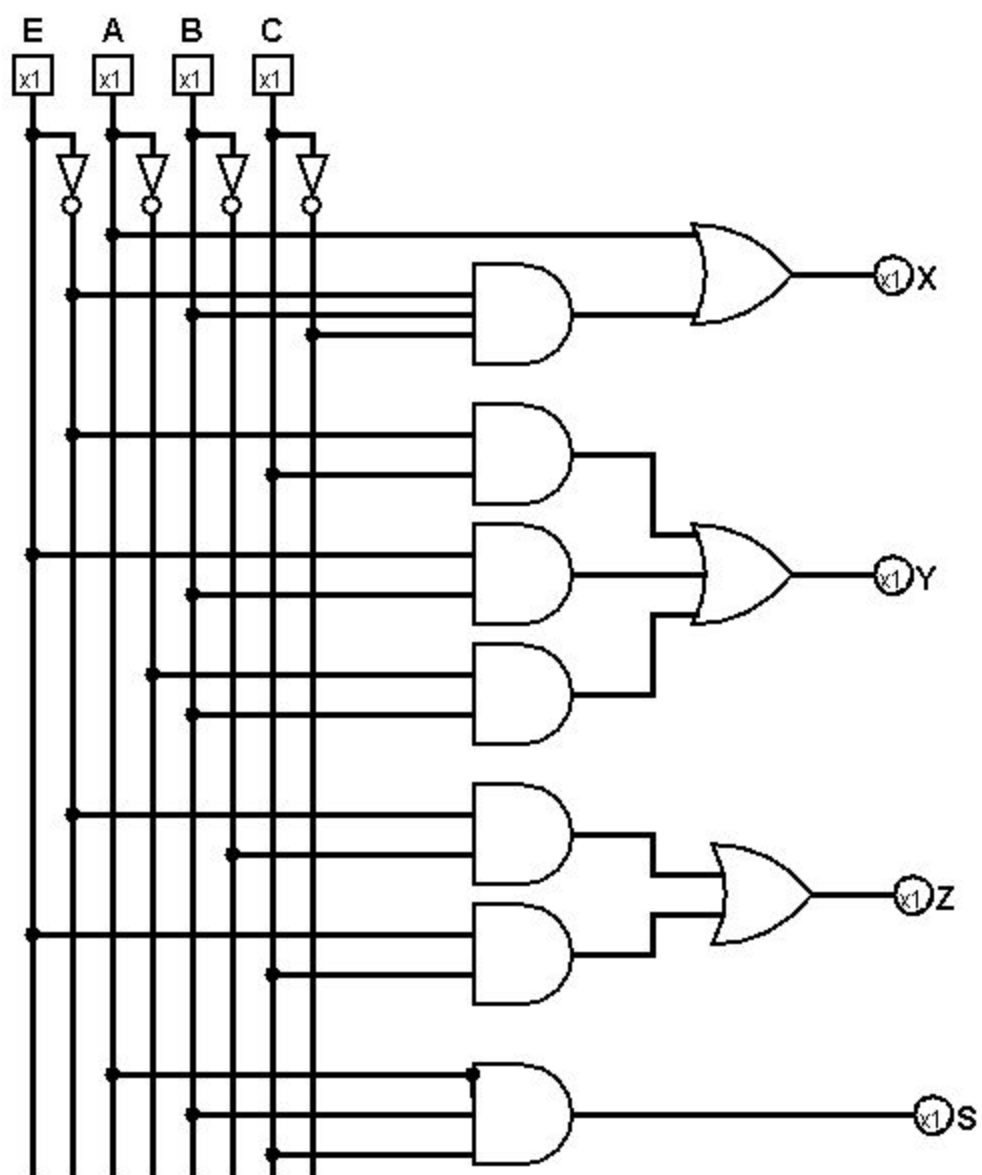


e.

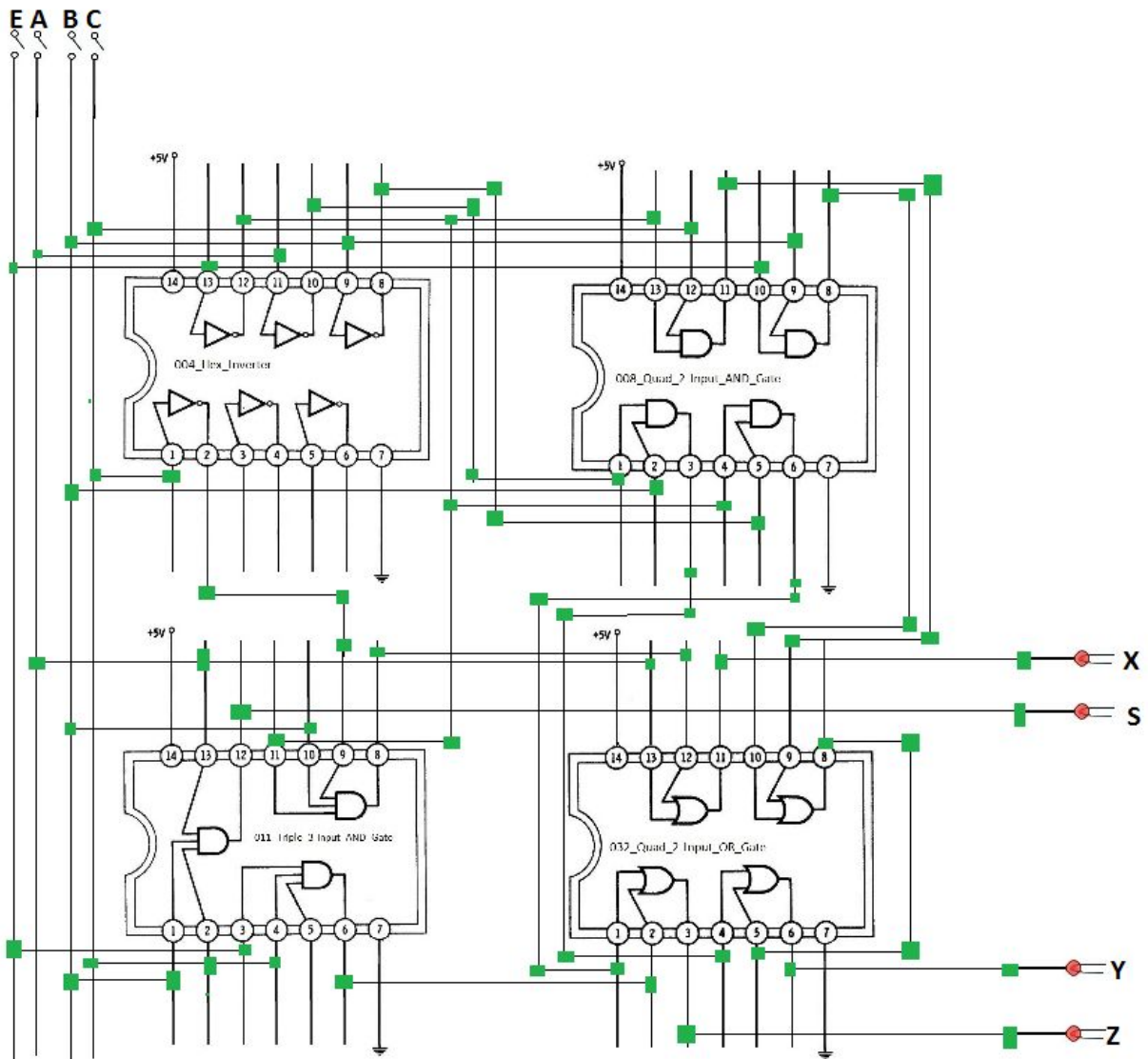

2.

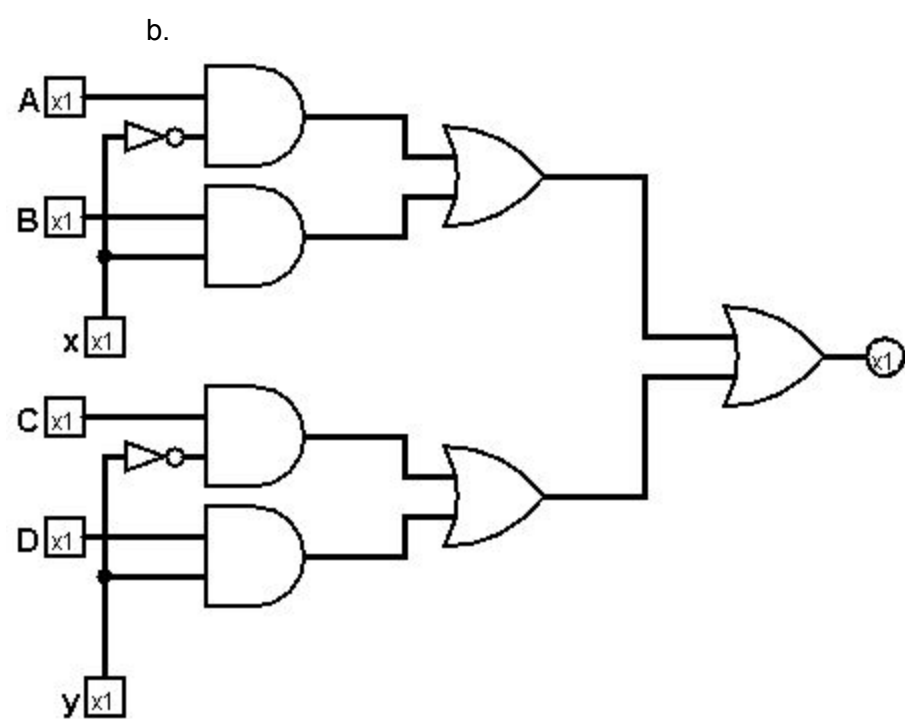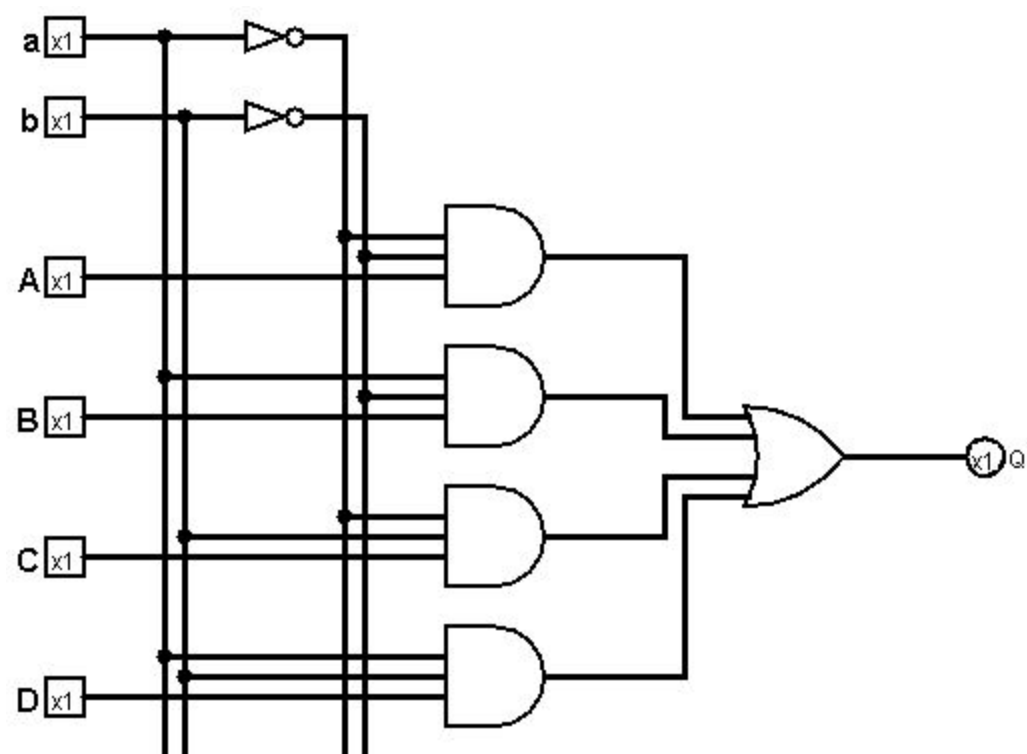- a. The 4-to-1 multiplexer is like a switch. The A, B, C, D are the 4 output lines and a, b, are the switch to change to each output line.



3.


a.

A	B	C	X	F
0	0	0	1	1
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	0

$$\begin{aligned} \text{b. } X &= A'B'C' + A'B'C + A'BC'' + ABC \\ &= \Sigma m(0, 1, 2, 7) \end{aligned}$$


c.

$$X = \Sigma m(0, 1, 2, 7)$$

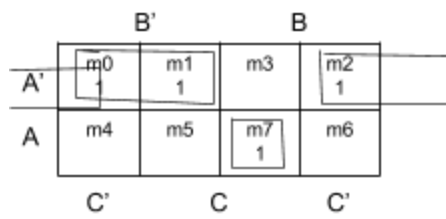




$$X = A'B' + A'C' + ABC$$

d.

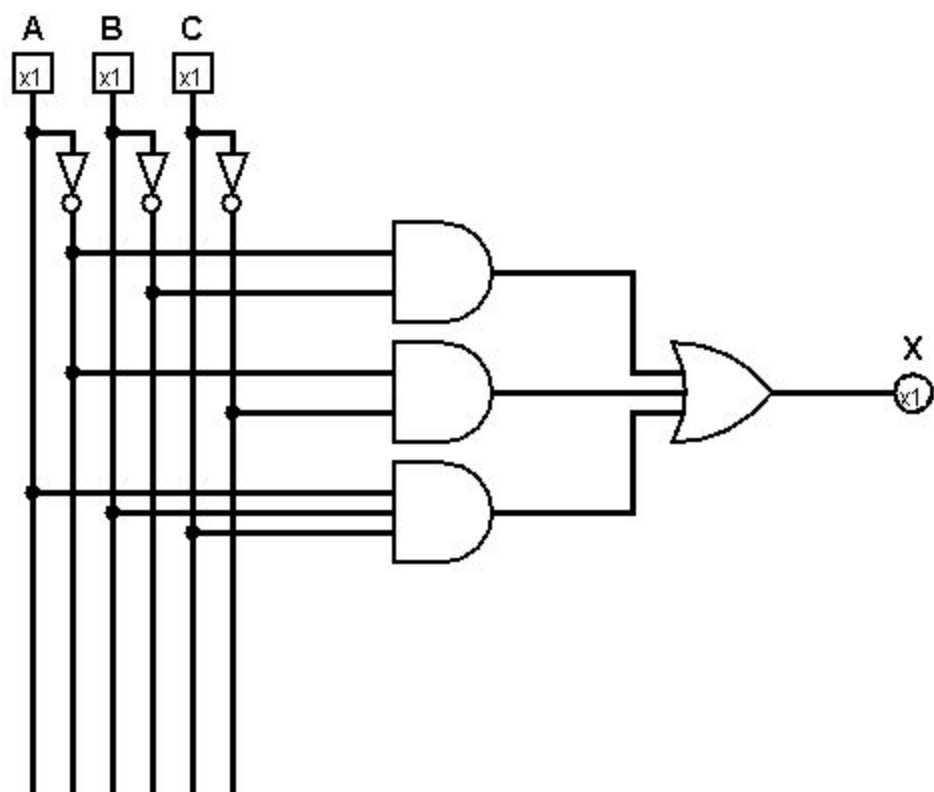

e.

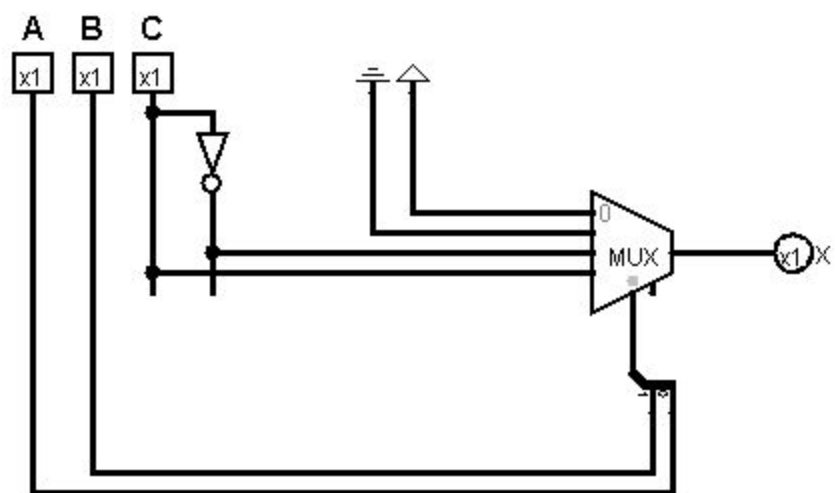

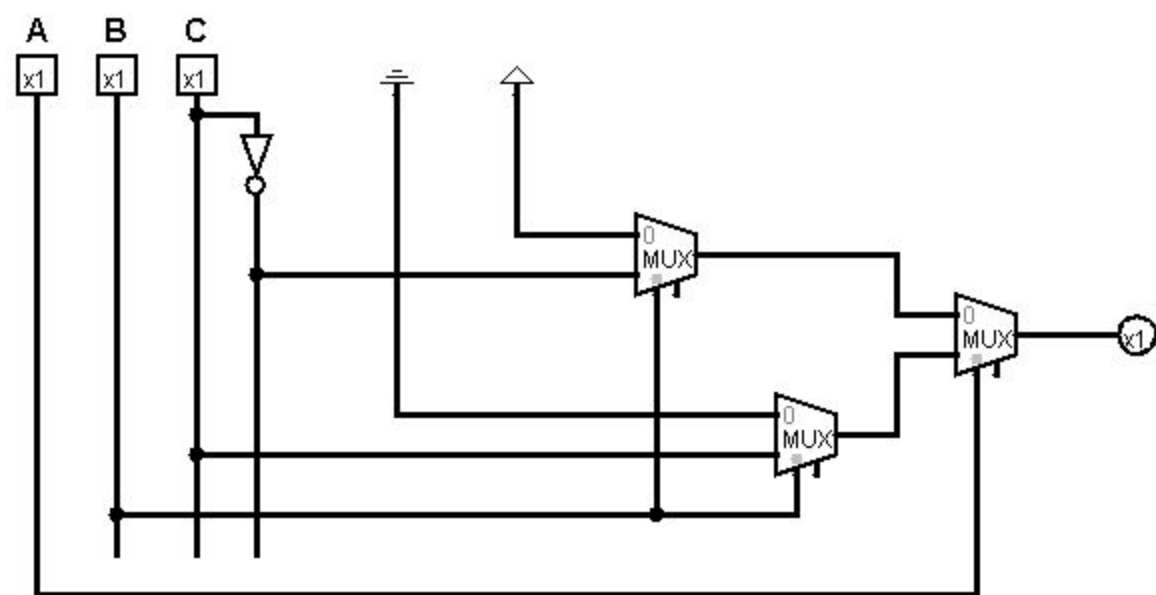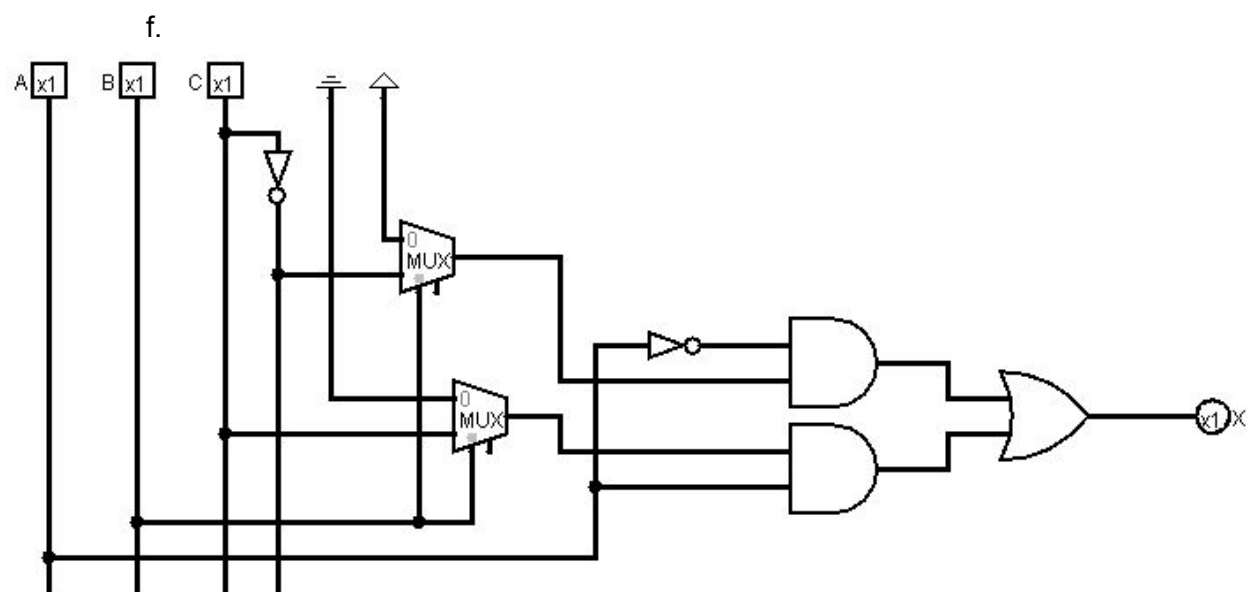

h.

